


# Mata Vespula Germánica



Esta plaga en el sur de Chile le queremos hacer frente con una chispa muy fuerte que los mata al instante.
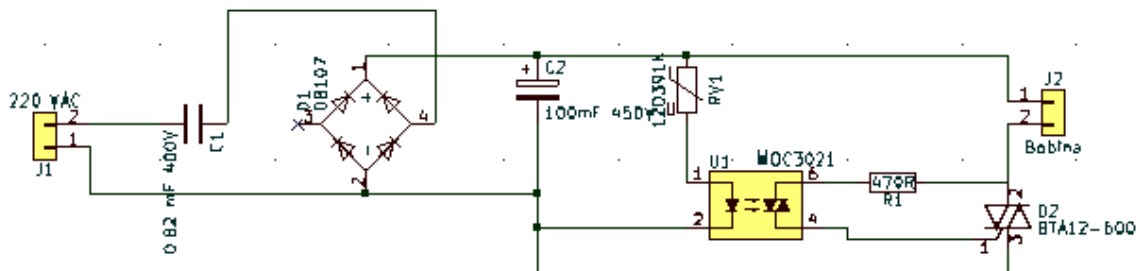
## Circuito

se carga un condensador con un circuito doblador de voltage y se descarga atravez de un triac que se dispara con un varistor.



El prototipo es:

